


## Tema 2 – Maze

Obiectivul principal al acestei teme constă în rezolvarea unui labirint, compus din 1 și 0, cele două stări reprezentând peretele respectiv drumul liber. Totodată, pentru marcarea drumului, 0 va face tranziția în 2. Așadar, proiectarea soluției a fost posibilă prin intermediul unui state-machine alcătuit din 4 stări: *init*, *orientation*, *move* și *mission\_accomplished*, orientarea realizându-se cu ajutorul marker-elor UP(0), LEFT(1), DOWN(2), RIGHT(3). Modulul de la care s-a început implementarea problemei este descris astfel:

```
module maze(  
    input                clk,  
    input [maze_width - 1:0] starting_col, starting_row,  
    input                maze_in,  
    output [maze_width - 1:0] row, col,  
    output                maze_oe,  
    output                maze_we,  
    output                done);
```

- *clk* reprezintă semnalul de ceas
- *starting\_row* și *starting\_col* compun coordonatele inițiale pe care le vom avea în labirint, accesându-se în *init*
- cu ajutorul lui *maze\_in* se interoghează matricea pentru a vedea dacă drumul este blocat (1) sau nu (0)
- *row* și *col* au fost folosite pentru identificarea liniei și coloanei curente în matrice
- *maze\_oe* activează citirea pentru a se putea accesa *maze\_in* la următorul semnal de ceas iar *maze\_we* activează scrierea pentru a marca celulele vizitate deja
- semnalul *done* este inițial 0, comutând pe 1 în momentul în care se găsește ieșirea din labirint în starea *mission\_accomplished*

## Finite-state machine

 

Acest automat a fost implementat folosind două blocuri `always@` cu ajutorul cărora s-a modelat partea de stare și respectiv, logica combinațională a acestuia. Așadar, elementele de stare ale acestui circuit s-au modelat pe frontul pozitiv al semnalului de ceas, *always @(posedge clk)* în care se verifică dacă misiunea a fost îndeplinită, iar în caz contrar, se va trece la următoarea stare din automat, adică la *next\_state*, o variabilă de tip reg pe 3 biți (la fel ca *state*) deoarece automatul conține 4 stări. În continuare, partea combinațională a acestei rezolvări se concentrează pe desfășurarea logică a stărilor după cum urmează:

### 1. Starea INIT

Această stare presupune inițializarea liniei și coloanei curente cu *starting\_row* și *starting\_col*, două variabile ce reprezintă poziția inițială în care ne aflăm în labirint. Totodată, se va marca această celulă cu 2 prin intermediul comenzii de pe write enable: *maze\_we = 1*, și se va trece la starea următoare ce realizează o calibrare a entității prinsă în labirint.

## 2. Starea ORIENTATION

Având în vedere faptul că nu putem avea o perspectivă ortografică de sus asupra labirintului, se vor salva temporar coordonatele curente în variabilele reg pe 6 biți *last\_row* și *last\_col* în eventualitatea unei retrogradări. Totodată se va activa citirea pentru următoarea stare cu ajutorul comenzii: *maze\_oe = 1*. Ar trebui menționat faptul că direcția inițială a entității este DOWN. Astfel, în cazul întâlnirii unei celule marcate cu 1 (zid), se va face o rotire de 90 de grade recalculându-se linia și coloana. Algoritmul folosit pentru ieșirea din labirint este Wall Follower Right astfel că, din direcția inițială DOWN, în această stare se va face tranziția spre RIGHT, urmând ca în starea următoare să se interogheze starea firului *maze\_in*.

## 3. Starea MOVE

În această stare se va interoga *maze\_in* astfel că, în cazul în care acesta este 1, adică drum blocat, va reveni la pozițiile anterioare. Totuși, dacă ”intuiția” a fost una productivă, și acea poziție este liberă, se analizează inerția entității descrisă de direcția acesteia, calculată pe baza relației dintre poziția anterioară și poziția curentă și efectuează o rotație de 90 de grade dreapta pentru a urmări peretele corespunzător, noua direcție fiind reținută în variabila de tip reg pe 2 biți *direction*.

De asemenea, în cazul în care entitatea depășește bordura matricei de 64x64, succesul este asigurat, ieșirea din labirint a fost în cele din urmă depistată – lucru constatat în următoarea stare.

## 4. Starea DONE

În această stare, variabila *done* se va face 1, semn că s-a terminat numărătoare pentru ciclii de ceas, ieșirea a fost găsită, misiunea a fost îndeplinită.

Inspirație pentru această temă: Minecraft – Maze solving alg. – right hand rule

<https://www.youtube.com/watch?v=vZ0h899Axr4>



```
continue = true

while continue do
  turtle.turnRight()

  if turtle.detect() then
    turtle.turnLeft()
    a = turtle.forward()

    if a == false then
      turtle.turnLeft()
    end

    else
      turtle.forward()
    end

    local success, data = turtle.inspect()
    if data.name == "minecraft:grass" then
      continue = false
    end

  end
end
```